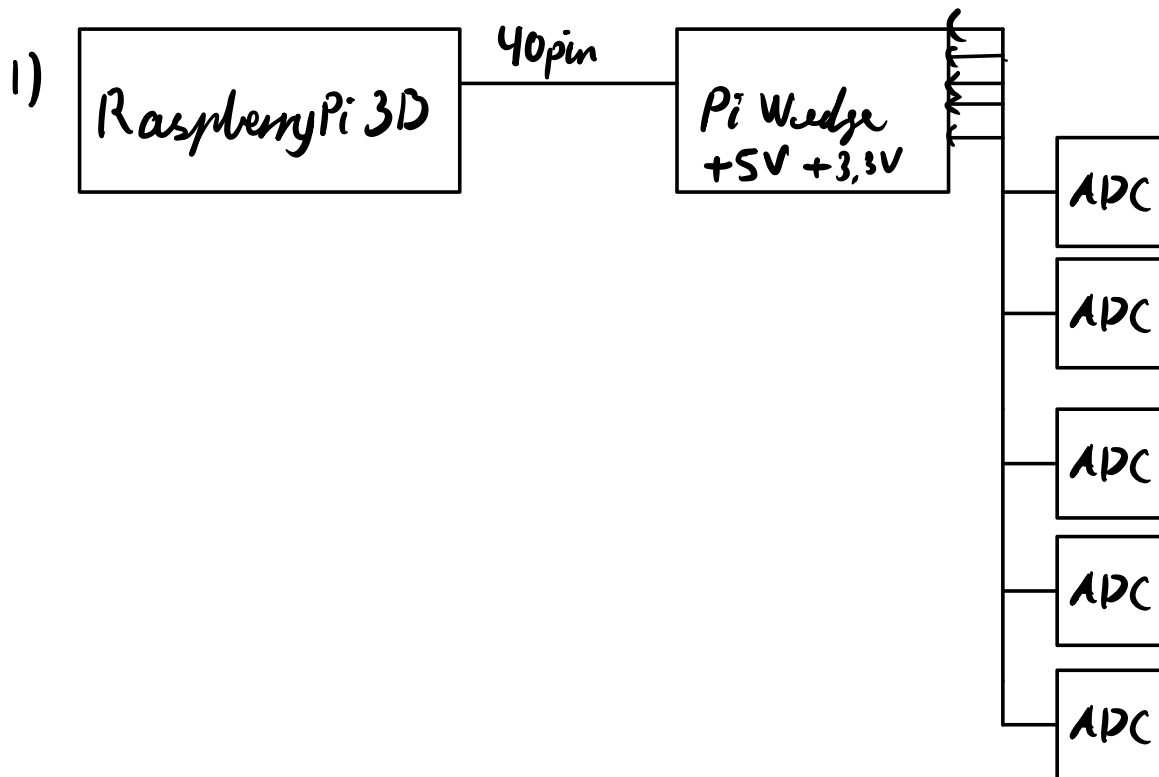


2.1




2) a) 16 samples

b) $\frac{3,3V}{2^{12}} \approx 0,8 \text{ mV}$

c) $\pm 0,6V$

3) Fordi de kan en parallellisere. Dvs. kjøre alle ADC-ene samtidig, men det blir noe komplisert

2.2

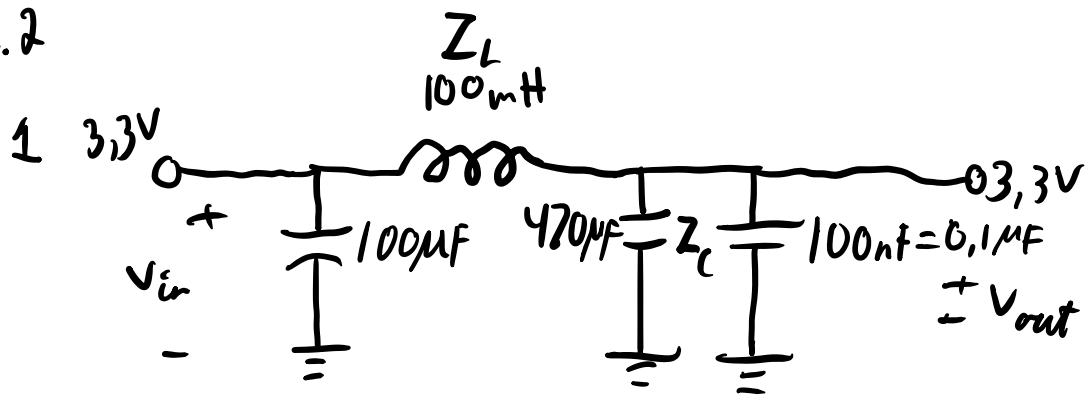

Siden $470\mu\text{F} \gg 100\text{nF}$

Får vi transferfunksjonen

$$H(\omega) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{Z_C}{Z_L + Z_C}$$

$$= \frac{\frac{1}{j\omega C}}{j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 - \omega^2 CL} = \frac{1}{1 - 470\mu\text{F} \cdot 100\text{nH} \omega^2}$$

$10^{-4} \cdot 10^{-7}$

$$= \frac{1}{1 - 47\mu\text{s} \cdot \omega^2}$$

$$H(j) = \frac{1}{1 - 2\pi \cdot 47\mu\text{s} \cdot j^2}$$

Knettfrekvens: $\frac{1}{2\pi \sqrt{LC}} = 23\text{Hz}$